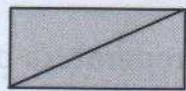


8:47  
9:31

<p>CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca</p>	<b>CIFP NAUTICOPESQUERA</b>	Curs: 2023-24
	Avaluació Mòdul: OME	Grup: MAP33B Data: 31/10/23

**Nom del alumne/a:**

**Qualificació:**



**Criteris de qualificació:**

**Temps: 50 min**

**Observacions: Nombres sense unitat resten 1 punt**


**Exercici 1:**

1p

Indica els 2 errors de l'esquema.

$$9V + 7V + 4V = 20V \neq 18V$$

$$V_{R3/4} = 4V$$

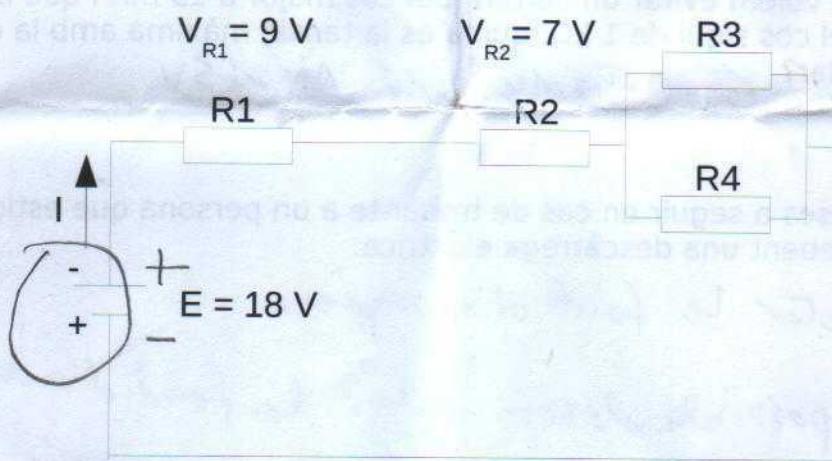

**Exercici 2:**

2 p

Un conductor de coure té una llargària de 100m i una secció de  $2,5mm^2$ . Quina és la seva resistència.

Quina hauria de ser la secció d'un fil d'alumini de la mateixa llargària, per tenir la mateixa resistència?

Resistivitat coure:  $1,71 \cdot 10^{-8} \Omega m$

Resistivitat alumini:  $2,82 \cdot 10^{-8} \Omega m$

$$R_{Cu} = \frac{1,71 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot 100m}{2,5 \cdot 10^{-6} mm^2} = \frac{1,71 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot 100m}{2,5 \cdot 10^{-6} mm^2} = 0,684 \Omega$$

$$R_{Al} = \frac{2,82 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot 100m}{A} = 0,684 \Omega \rightarrow A = \frac{2,82 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot 100m}{0,684 \Omega} = \frac{2,82 \cdot 10^{-8} \Omega m \cdot 100m}{0,684 \Omega} = 4,1 mm^2$$



## CIPF NAUTICOPESQUERA

Curs: 2023-24

Avaluació Mòdul: OME

Grup: MAP33B

Data: 31/10/23

Exercici 3:

1 p

Si la temperatura d'un metall puja, com varia la seva resistència?

La resistència puja.

Exercici 4:

1 p

En rebre una descàrrega elèctrica, el corrent pot circular pel cos humà per diversos camins.

Quin és el camí més pèrillós? Raona la teva resposta.

De mà a mà, per que passa pel diaphragma i pel cor.

Exercici 5:

1 p

Explica els avantatges que té posar una toma de terra en una instalació, respecte a no posar-la. Raona la teva resposta.

S'assegura que un dels dos conductors no té perill de descàrrega.

Exercici 6:

1 p

Suposant que volem evitar un corrent pel cos major a 15 mA i que la resistència del cos sigui de 1 kΩ, quina és la tensió màxima amb la que podem treballar?

$$E = R \cdot I = 1\text{k}\Omega \cdot 15\text{mA} = 15\text{V}$$

Exercici 7:

1 p

Indica les passes a seguir en cas de trobar-te a un persona que estigui paralitzada, rebent una descàrrega elèctrica.


- Desconnectar la font d'energia.
- Si no és possible desconnectar la font d'energia, intentar retirar a la víctima amb un objecte aïllant, p. ex fer un llag amb un cable allargador, enganxar a la víctima i intentar allunyar-la de la zona de perill.
- Comprovar respiració i puls, reanimar.
- Vigilar la víctima fins que sigui atesa per personal mèdic.

Exercici 8:


1 p

Indica si la persona rep o no rep descàrrega?  
Raona les teves respostes.


a) *no*

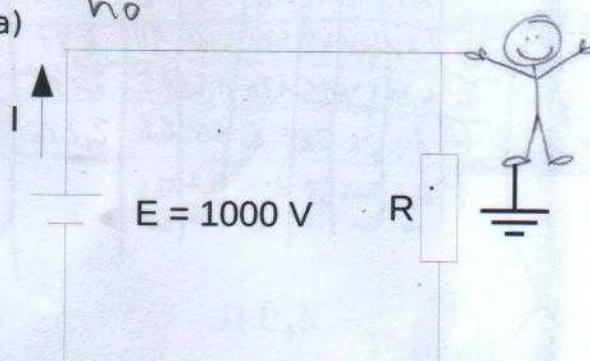


b) *no*

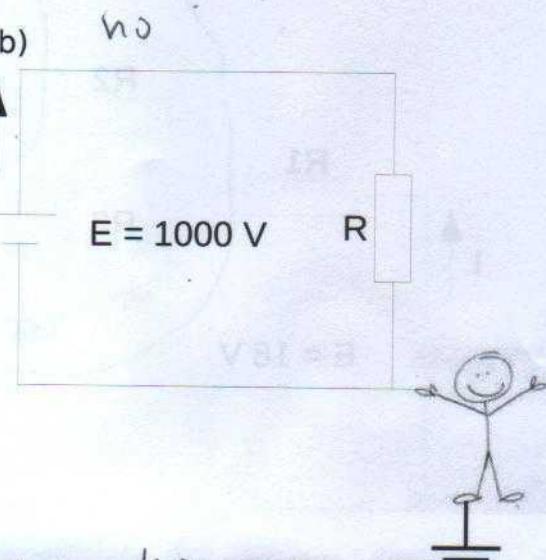

c) *sí*

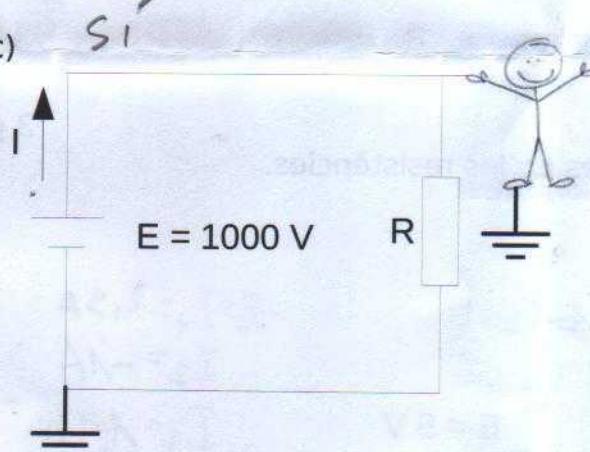

d) *no*

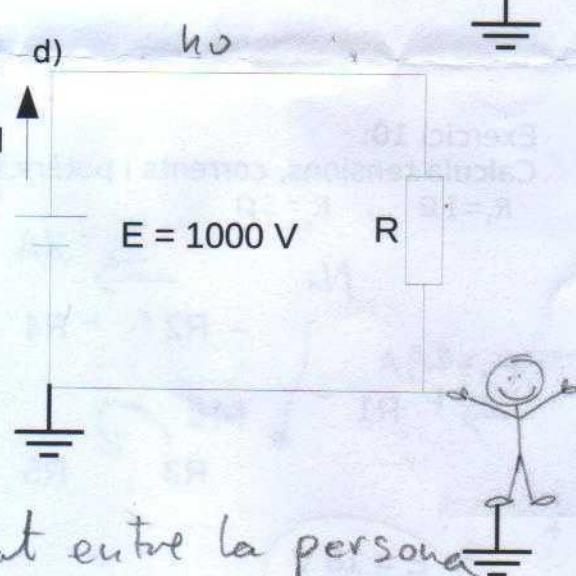


- a) No hi ha un circuit tancat entre la persona i la font d'alimentació
- b) com a.)
- c) La persona rep una descàrrega perquè hi ha un circuit tancat pel qual pot circular el corrent.
- d) La persona està a potencial de terra, igual que el cable conductor pel negativ, per tant no pot haver tensió entre el cable conductor i la persona

Exercici 9:

3 p

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

$$R_1 = 1\Omega \dots R_6 = 6\Omega$$

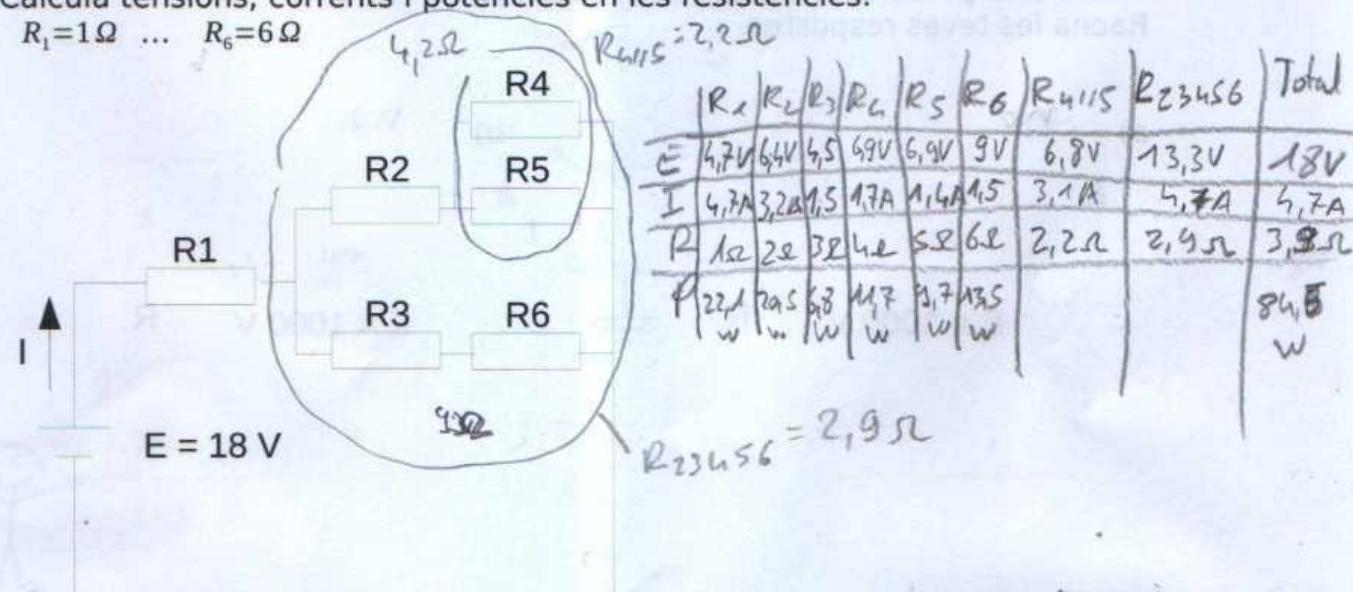


0,111  
0,238

Exercici 10:

3 p

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

$$R_1 = 1\Omega \dots R_5 = 5\Omega$$

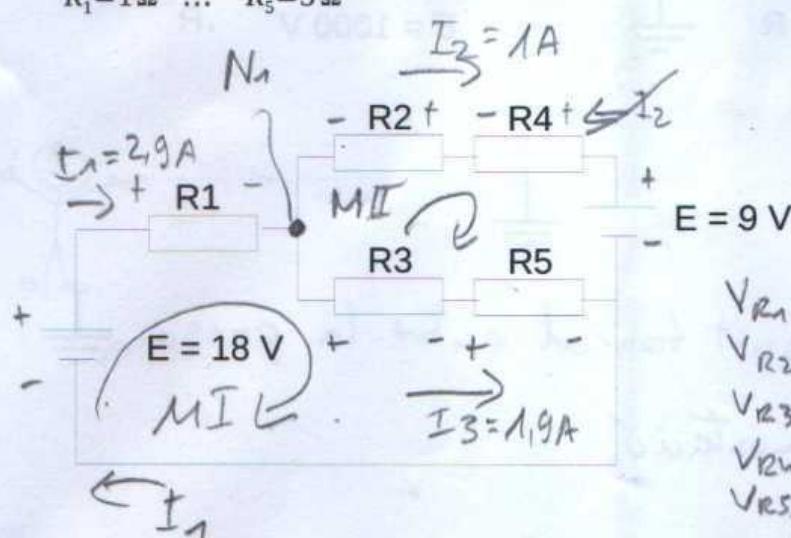

$$\begin{aligned} I_1 &= 2,9A \\ I_2 &= -1A \\ I_3 &= 1,9A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{R1} &= 2,9V \\ V_{R2} &= 2V \\ V_{R3} &= 5,7V \\ V_{R4} &= 4V \\ V_{R5} &= 9,5V \end{aligned}$$

	$I_1$	$I_2$	$I_3$	
	1	1	-1	0
	-1	0	-1	-18
	0	6	8	9

$$N_1 \quad I \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0$$


$$M_I \quad I \quad 18V - V_{R1} - V_{R3} - V_{R5} = 0$$

$$M_{II} \quad I \quad V_{R1} + V_{R2} + V_{R4} - 9V + V_{R5} + V_{R3} = 0$$

Exercici 9 amb  $E = 24V$

	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	$R_{\text{més}}$	$R_{23456}$	Total
$E$	6,15V	8,15V	5,9V	9,4V	9,4V	11,9V		17,8V	24V
$I$	6,15A	4,2A	1,98A	2,4A	1,9A	1,98A		6,15A	6,15A
$R$	10,2Ω	3,8Ω	4,8Ω	5,2Ω	5,2Ω	2,2Ω	3,3Ω	3,9Ω	
$P$	31,8W	35,3W	11,7W	22,6W	17,9W	23,6W			147,6W

## Exercici 10

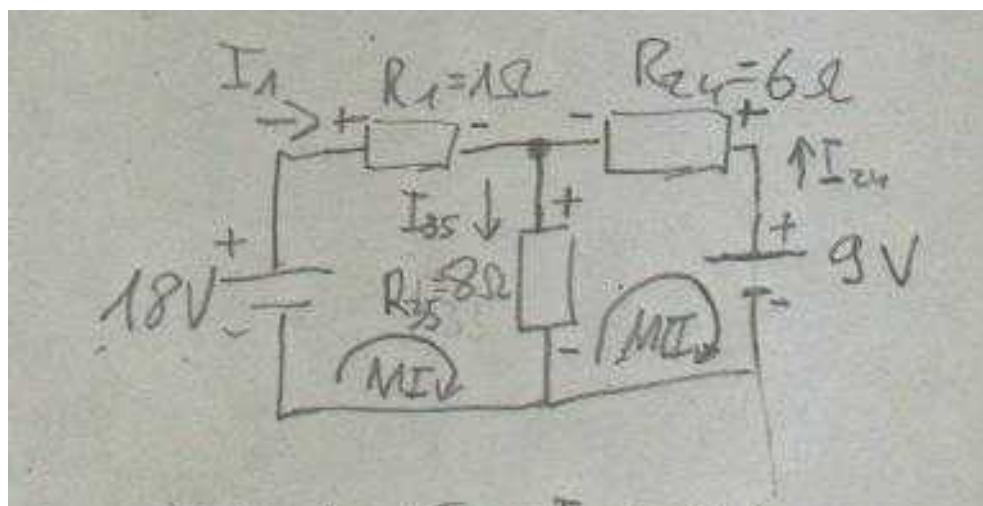

$$LCK: I_1 + I_{24} - I_{35} = 0A$$

$$MI \text{ LTK: } I_1 \cdot 15\Omega + I_{35} \cdot 8\Omega = 18V$$

$$MII \text{ LTK: } -I_{24} \cdot 6\Omega - I_{35} \cdot 8\Omega = -9V$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 18 \\ 0 & -6 & -8 & -9 \end{array}$$